



# Inhaltsverzeichnis

<b>0</b>	<b>Begriffe</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Codierung</b>	<b>3</b>
1.1	Arten von Codierungen	3
1.2	Zeichencodierung	3
1.3	Zahlencodierung	3
1.3.1	Abzählssysteme	3
1.3.2	Stellenwertsysteme (SWS)	4
1.4	Darstellung negativer Zahlen	6
1.4.1	Vorzeichen und Betrag	6
1.4.2	1er-Komplement	6
1.4.3	2er Komplement	7
1.5	Darstellung nicht-ganzer (aber vorläufig nicht-negativer) Zahlen	7
1.5.1	Bruch: Darstellung mit Zähler & Nenner	7
1.5.2	Festkommazahlen	7
1.5.3	Gleitkommazahlen (GKZ)[auch Fließkommazahlen]	8
1.6	Beispiel für Zifferncodierung:	10
1.6.1	Binary Coded Decimal (BCD)	11
1.6.2	Einschrittiger Code (Gray Code)	11
1.7	Signalcodierung	12
1.7.1	mögliche Signalformen	12
1.7.2	Umsetzung von Bitfolgen in Spannungspegelfolgen	13
1.7.3	3 Verfahren zur sicheren Taktrückgewinnung:	15
<b>2</b>	<b>Boolsche Algebra</b>	<b>16</b>
2.1	Schaltalgebra	16
2.1.1	Huntingtonsche Axiome in der Schaltalgebra	16
2.1.2	Darstellung mit Wertetabellen	17
2.1.3	Aus den Huntingtonschen axiomen abgeleitete (beweisbare Gesetze)	18
2.1.4	Beweismethoden	18
2.2	Darstellung von Funktionen:	19
2.2.1	Funktionen abhängig von Ausgangsvariablen	19
2.2.2	Schaltnetze	22
2.2.3	KV-Diagramm	22
2.2.4	KxF	24
<b>3</b>	<b>Schaltnetze</b>	<b>25</b>
3.1	Aufwand	26
3.1.1	Hardware-Aufwand	26
3.1.2	Schaltnetzanalyse	28
<b>4</b>	<b>Schaltwerke</b>	<b>29</b>
4.1	Schaltwerksanalyse	29
4.2	FlipFlops	30
4.2.1	RS-FF: Reset-Set-Flip-Flop (Abbildung 14)	30
4.2.2	2. FF-Typ: D-FF („Data“)	31
4.3	Taktsteuerung	31
4.3.1	Taktpegelsteuerung (TPS)	31
4.3.2	Taktflankensteuerung (TFS)	31
4.3.3	Schaltnetzanalyse	32
4.3.4	Realisierung RS-FF mit positiver TFS („TFS für Arme“)	32
4.4	Erneut FlipFlops	33
4.4.1	JK-FlipFlop (Jack Kilby, Jump and Kill)	33
4.4.2	T-FlipFlop (Toggle)	33
4.4.3	Anderes Speicherprinzip: Kondensator Speicherladung	35
<b>5</b>	<b>Definitionsverzeichnis</b>	<b>i</b>
<b>6</b>	<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>ii</b>

## 0 Begriffe

digital	analog
wertediskret	wertekontinuierlich
⇒ zwischen zwei benachbarten gibt es <u>keine</u> Zwischenwerte	⇒ zwischen zwei beliebigen gibt es unendlich viele Zwischenwerte
⇒ endlich oder auch unendlich (aber abzählbar viele)	⇒ Immer unendlich (und sogar überabzählbar) viele Werte
meist zeitdiskret („getaktet“)	zeitkontinuierlich
⇒ unsere heutigen Rechner arbeiten digital	⇒ unsere Welt „arbeitet“ analog

## 1 Codierung

### Definition 1: Codierung

Codierung ist die Darstellung von Informationen mit einem „Alphabet“.

### Definition 2: Alphabet

Alphabet ist eine endliche Menge von Symbolen

*Anmerkung: Codierung ist immer mit Digitalisierung verbunden.*

### 1.1 Arten von Codierungen

- Zeichencodierung
- Zahlencodierung (Text-, Bildbearbeitung,...)
- Verschlüsselung (*Achtung:* Unterschied zu anderen Codierungen: Aus der codierten verschlüsselten Info sollen die meisten Menschen nicht auf die Ursprungsinfo schließen können)
- Signalcodierung

### 1.2 Zeichencodierung

- ASCII: Alphabet besteht aus (ganzen) Zahlen von 0 bis 127
- ISO8859-x: Alphabet besteht aus 0...255
  - x: verschiedene Sprachräume
  - 1: westeuropäisch
  - 5: kyrillisch
  - 7: griechisch
  - 15: westeuropäisch inkl. €
- Unicode: Anspruch, alle (derzeitigen, künftigen, ehemaligen) Schriftsprachen abzudecken, auch Phantasiesprachen wie Klingonisch oder Elbisch
  - UTF-8: 256 Zahlenwerte
  - UTF-16: 65536 Zahlenwerte
  - Zeichen werden als variabel lange Symbolfolgen dargestellt. Gesetztes MSB zeigt an, dass mindestens ein Folgesymbol folgt.

### 1.3 Zahlencodierung

#### 1.3.1 Abzählssysteme

##### Fingerabzählssysteme

Alphabet = {Finger}  
 Symbolwert (Finger) = 1

⊖ stark beschränkter Wertebereich von 0 bis 10

- ⊖ bis auf weiteres nur nicht-negative ganze Zahlen
- ⊕ extrem einfach und verständlich
- ⊕ extrem einfache Addition und Subtraktion
- ⊖ Multiplikation und Division mit erhöhtem Aufwand
- ⊕ Immer verfügbar/„zur Hand“

### Strichliste (einfache)

Alphabet = {I}  
Wert (I) = 1

- ⊕ unbeschränkter Wertebereich
- ⊕ Addition weiter einfach, Subtraktion braucht man eine Entfernungsmöglichkeit/Entwertungsmöglichkeit
- ⊖ Hilfsmittel (Schreibwerkzeug) notwendig
- ⊖ unübersichtlich darstellbarer Wertebereich bis etwa 10 (10 Symbole notiert)

### Erweiterte Strichliste („Lattenzaunsystem“)

Alphabet = I, III  
Wert (I) = 1  
Wert (III) = 5

**Regeln:** Symbole müssen nach Wertigkeit sortiert notiert werden. Fünf einfache Striche müssen immer zu einem „Kombisymbol“ zusammengefasst werden.

- ⊕/⊖ Addition etwas erschwert durch Sortieren und Zusammenfassen; Subtraktion zusätzlich erschwert durch Auflösen des Kombisymbols
- ⊕/⊖ etwas komplexer durch zweites Symbol und Sortierregel
- ⊕/⊖ übersichtlich darstellbarer Wert bis etwa 50 erweitert

### Römisches Zahlensystem

Alphabet = {I, V, X, L, C, D, M}  
Wert = {1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000}

**Zusatzregel:** Symbol kleinerer Wertigkeit darf vor einem Symbol größerer Wertigkeit notiert werden. Sein Symbolwert wird dann subtrahiert, statt addiert. Mehr als drei gleiche Symbole sind nicht hintereinander erlaubt

- ⊕/⊖ übersichtlich darstellbarer Wertebereich bis etwa 10.000 (?)
- ⊖ beschränkter Wertebereich bis ; 4000
- ⊖ recht hohe Komplexität, relativ geringe Verständlichkeit
- ⊖ extrem komplizierte Addition und Subtraktion

## 1.3.2 Stellenwertsysteme (SWS)

### Dezimalsystem

Alphabet = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Symbole werden auch Ziffern genannt

Zahl ist notiert als Folge von Ziffern: z.B. 4711

Ziffernwert = Symbolwert

Ziffernwert (4) = 4

Zahlenwert = Summe (Ziffernwert \* Stellenwert)

Stellenwert (rechte Ziffer) = 1

Stellenwert wächst mit jeder Stelle nach links um Faktor 10

$$\text{Wert}(Z_{n-1} \dots Z_0) = \sum_{i=0}^{n-1} |Z_i| \cdot 10^i$$

### Stellenwertsysteme zur Basis b

Alphabet enthält b Ziffern

Alphabet beginnt bei Ziffer „0“ und endet bei Ziffer „b-1“

$$\text{Wert}(Z_{n-1} \dots Z_0) = \sum_{i=0}^{n-1} |Z_i| \cdot b^i$$

$b_{EIN}$  mit  $b > 1$

Anmerkung:  $b = 1$  nicht sinnvoll, da im SWS zur Basis nur die 0 dargestellt werden könnte.

⊕/⊖ gewisses „Erstverständnis“Lernaufwand ist nötig

⊕/⊖ es gibt für jede Grundrechenart ein Verfahren mit etwas erhöhter Komplexität, welches aber nach erstmaligem Lernaufwand doch relativ problemfrei realisierbar ist

⊕/⊖ unbeschränkter Wertebereich

⊕/⊖ Wertebereich bis etwa  $b^10$  ist übersichtlich darstellbar

### Umrechnung

- Von Basis  $b$  nach Basis 10?  
⇒ Werteformel
- Von Basis 10 nach Basis  $b$ ?  
⇒ Werteformel umgekehrt  
⇒ Ganzzahldivision

$$42_{10} = 101010$$

$$43 : 2 = 21R0 = Z_0$$

$$21 : 2 = 10R1 = Z_1$$

$$10 : 2 = 5R0 = Z_2$$

$$5 : 2 = 2R1 = Z_3$$

$$2 : 2 = 1R0 = Z_4$$

$$1 : 2 = 0R1 = Z_5$$

Hinweis: Führende „0“ können bei Zahlen im SWS beliebig hinzugefügt oder weggelassen werden. allg: Umrechnung von Basis  $b_1$  nach Basis  $b_2$

- meist: von Basis  $b_1$  nach  $b_Z = 10$  dann von  $b_Z$  nach  $b_2$
- theoretisch: Ganzzahldivision durch Zielbasis  $b_2$ , aber ausgeführt im SWS zur Ausgangsbasis ⇒ Nicht praktikabel

Direkte Umrechnung:

Falls  $b_1 = b_2^n$ , dann entsprechen  $n$  Ziffern zur Basis  $b_2$  einer Ziffer zur Basis  $b_1$  und es ist eine ziffern(block)weise Umrechnung.

Bsp.:  $b_1 = 2$  und  $b_2 = 16$

⇒ 4 Ziffern zur Basis 2 entsprechen einer Ziffer zur Basis 16.

### Gängige Basen im SWS

$b = 10$  „Dezimalsystem“ ⇒ Mensch

$b = 2$  „Binärsystem“ „Dualsystem“ ⇒ Digitalrechner

$b = 16$  „Hexadezimalsystem“ ⇒ Computernahe Darstellung von Zahlen

- weniger Stellen
- einfache Umrechnung

$b = 8$  „Oktalsystem“ ⇒ Computernahe Darstellung von Zahlen

$b = 16$  vs.  $b = 8$  nur „normale“ Zahlen notwendig

$$\begin{array}{r}
 37 \quad 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 - \ 42 \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 \hline
 \text{--}5 \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

Abbildung 1: Richtiges Ergebnis mit 1er-Komplement

## Hexadezimalsystem

Wert	Ziffer	Binär
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	10	1010
11	11	1011
12	12	1100
13	13	1101
14	14	1110
15	15	1111

BSP:  $ABEF_{16}$ 

1010 | 1011 | 1110 | 1111

$$\begin{array}{c|c|c|c|c}
 0001 & 1001 & 0001 & 1100 & 0101_2 \\
 1 & 9 & 1 & C & 5
 \end{array} = 191C5_{16}$$

Falls  $b_1^n = b_2^m$ , dann entspricht ein Ziffernblock von  $n$  Ziffern zur Basis  $b_1$  einem Ziffernblock von  $m$  Ziffern zur Basis  $b_2$ .

$$\begin{aligned}
 2^{3n} = 2^{4m} &\Rightarrow n = 4 \& m = 3 \\
 &\Rightarrow 4 \text{ Ziffern zur Basis } 8 \text{ entsprechen} \\
 &\quad 3 \text{ Ziffern zur Basis } 16 \text{ entsprechen} \\
 &\text{Problem: Tabelle hat } 2^{12} \text{ Zeilen}
 \end{aligned}$$

## Einschränkungen aufheben

auch negative Zahlen!

## 1.4 Darstellung negativer Zahlen

### 1.4.1 Vorzeichen und Betrag

Siehe Titel von Abschnitt 1.4.1.

### 1.4.2 1er-Komplement

(ab jetzt immer zur Basis 2)

Alle Bits werden invertiert:  $0 \rightarrow 1$ ;  $1 \rightarrow 0$ 

Aber vorher: bei positiven Zahlen mindestens eine führende Null.

Außerdem: alle Zahlen auf gleiche Länge!

$$\begin{array}{r}
 42 \quad 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 - \ 37 \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 4 \quad \text{1} \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \quad (9. \text{ Stelle wird ignoriert})
 \end{array}$$

Abbildung 2: Falsches Ergebnis mit 1er-Komplement

### Nachteile 1er-Komplement

- Manchmal (leicht) falsche Ergebnisse
- Zwei verschiedene Darstellungen der „0“  
 $+0 \hat{=} 0000 \xrightarrow{e.K.} 1111 \hat{=} -0$

### Wertebereich 8bit-1-Komplement-Zahlen:

$$01111111 = 127 - 127 = 10000000 \xrightarrow{e.K.} 01111111 = 127$$

⇒ nur 255 (statt  $256 = 2^8$ ) verschiedene Zahlenwerte mit 8 Bit darstellbar

### 1.4.3 2er Komplement

Bildung: Wie 1er-Komplement, also Stellenzahl festlegen, Ziffern invertieren ( $0 \rightarrow 1$ ;  $1 \rightarrow 0$ )

**Zusätzlich:** +1 addieren!

⊕ Ergebnis immer korrekt!

## 1.5 Darstellung nicht-ganzer (aber vorläufig nicht-negativer) Zahlen

### 1.5.1 Bruch: Darstellung mit Zähler & Nenner

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

⊖ Es gibt unendlich viele Darstellungen jeder Zahl als Bruch. Lösungsmöglichkeit: nur gekürzte Darstellung.

⇒ Normalerweise keine Darstellung von Zahlen als Bruch im PC (Ausnahme: algebraisches Lösen von Gleichungssystemen)

### 1.5.2 Festkommazahlen

Alphabet mit Ziffern wird erweitert um „Komma“ („“,““)

⇒ In der Symbolfolge ist maximal ein Komma erlaubt.

Bsp: Zahl mit  $n$  Vor- und Nachkommastellen

$$Z_{n-1}Z_{n-2} \dots Z_2Z_1Z_0, Z_{-1}Z_{-2} \dots Z_{-m+1}Z_{-m+2}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} |z_i| \cdot b^i$$

$$\begin{aligned} \text{z.B. } 110,011_2 &= 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 \\ &= 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} \\ &= 2 + 4 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 6 + 0,25 + 0,125 = 6,375 \end{aligned}$$

Umrechnung von Basis 10 nach Basis b?

→ Werteformel

z.B.  $6,375_{10} = ?, ?_2$

Aufteilung in Vor- und Nachkommateil:

Vorkommateil über Ganzzahldivision

$$6_{10} = 110_2$$

Nachkommateil: Multiplikation mit Zielbasis und Aufteilen in Vor- und Nachkommateil

Vorkommateil ist die erste bzw. nächste Nachkommastelle

$$\begin{aligned} 0,375 \cdot 2 &= 0,75 \\ 0,75 \cdot 2 &= 1,5 \\ 0,5 \cdot 2 &= 1,0 \\ 0,0 \cdot 2 &= 0,0 \end{aligned}$$

$$0,375_{10} = 0,01100_2$$

### 1.5.3 Gleitkommazahlen (GKZ)[auch Fließkommazahlen]

$$\text{Wert} = \text{Mantisse} \cdot \text{Basis}^{\text{Exponent}}$$

Mantisse	Festkommazahl
Exponent	ganze Zahl, steht für die Verschiebung des Kommas bei der Mantisse
Basis b	beliebig (wie bei anderen Zahlen im SWS), aber b muss der für die Mantisse verwendeten Basis entsprechen

$$\underbrace{1,0}_{\text{Mantisse}} \cdot 10^{\underbrace{0}_{\text{Exponent}}} = 10,0 \cdot 10^{-1} = 100,0 \cdot 10^{-2} = 0,1 \cdot 10^1 \dots$$

#### Hinweis

Es gibt unendlich viele Darstellungen jedes Zahlenwertes als GKZ

**Abhilfe:** normalisierte Darstellung

- a) genau eine Vorkommatstelle (Vkst), diese muss  $\neq 0$  sein!
- b) keine Vkst, erste Nkst  $\neq 0$

Variante a) ist gängiger. In der Vorlesung wird diese üblicherweise verwendet.

negative GKZ  $\Rightarrow$  negative Mantisse

#### Darstellung der Mantisse

Per Vorzeichen und Betrag (nicht Zweier-Komplement), um die Fallunterscheidungen beim Größenvergleich zwischen Vorzeichen- und normaler Stelle zu ersparen<sup>1</sup> und vor allem bei der Kommaverschiebung die Fallunterscheidung mit „0“ (bei positiven) oder „1“ (bei negativen) aufzufüllen zu ersparen.

Vorzeichen des Exponenten gibt die Richtung der Kommaverschiebung an.

#### Größenvergleich

##### 1. Vorzeichen Mantisse

unterschiedlich, dann gehört das positive Vorzeichen zur größeren  
gleich, dann Vergleich der Beträge und spätere Fallunterscheidung

##### 2. Vergleich Betrag

größerer Exponent gehört zum größeren Betrag  
 $\Rightarrow$  per Bias-Darstellung einfacher bitweiser Vergleich ohne Fallunterscheidung  
bei gleichem Exponent: Größenvergleich der Mantisse (bitweise)

##### 3. Fallunterscheidung abhängig vom Vorzeichen

positiv: größerer Betrag  $\rightarrow$  größere Zahl  
negativ: größerer Betrag  $\rightarrow$  kleinere Zahl

#### Darstellung des Exponenten

Exponent wird „künstlich“ nicht-negativ gemacht, indem ein Bias aufaddiert wird.

$$\text{Exp}_{\text{gespeichert}} = \text{Exp}_{\text{real}} + \text{Bias}$$

Bias wird vorher festgelegt, z.B. bei 8-bit-Exp: Bias=127.

<sup>1</sup>Ist dann trotzdem insgesamt für die Zahl notwendig, nicht aber für die einzelnen Stellen.



## Im Computer: GKZ zur Basis 2

normalisierte Darstellung  $\Rightarrow$  Vkst ist immer „1“.

$\Rightarrow$  diese „1“ muss nicht explizit gespeichert werden

$\Rightarrow$  „Hidden Bit“  $\Rightarrow$  dieses eine Bit wird genutzt, um eine Nkst mehr speichern zu können

**Problem:** Darstellung der „0“

$\rightarrow$  für die „0“ gibt es keine normalisierte Darstellung

$\rightarrow$  mit „Hidden Bit“ lässt sich der Zahlenwert „0“ nie darstellen.

**Abhilfe:** kleinster Exponent (Bitmuster „0...0“) steht für denormalisierte GKZ ohne Hidden Bit. Falls dann auch alle Mantissenbits „0“ sind, handelt es sich um die Darstellung der „0“.

größter Exponent (Bitmuster „1...1“) steht für eine Zahl, welche nicht im Wertebereich der gewählten GKZ darstellbar ist.

$\Rightarrow$  falls Mantisse „0...0“  $\Rightarrow$  Zahl ist  $\pm\infty$  (abhängig von Mantissen-Vorzeichen)

$\Rightarrow$  falls Mantisse  $\neq$  „0...0“  $\Rightarrow$  Zahl ist nicht als reelle Zahl darstellbar (z.B.  $\sqrt{-2}$ )  $\Rightarrow$  NaN „Not a Number“.


Genauigkeit	Speicher (bit)	Vz (bit)	Mantisse (bit)	Exponent (bit)	Bias
Single	32	1	23	8	127
Double	64	1	52	11	1023
Half	16	1	10	5	15

Tabelle 1: Gleitkommazahl gemäß IEEE 754

Wertebereich für Zahlen mit 16 Bit:

- nicht negative ganze Zahlen:  $0 \dots 65535$
- 2er-Komplement (ganze Zahlen):  $-32768 \dots +32767$
- GKZ half precision

Größte darstellbare Zahl:

 

$$\begin{aligned}
 Exp_{gesp} &= 2 + 4 + 8 + 16 \\
 &= 30 \quad \text{negativ} \rightarrow \quad \boxed{1,} \\
 Exp_{real} &= Exp_{gesp} - Bias \quad 2 - \frac{1}{2^{10}} = 2 - 2^{-10} \\
 &= 30 - 15 \\
 &= 15
 \end{aligned}$$

$$\text{Wert} = (2 - 2^{-10}) \cdot 2^{15} = 2^{16} - 2^5 = 65536 - 32 = 65504$$

Kleinste darstellbare Zahl:

$$1 \ 11110 \ 111111111 \Rightarrow -65504$$

Kleinste Zahl  $>0$ :

normalisierte Darstellung

$$\begin{array}{ccc}
 0 & 00001 & 000000000 \\
 & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \\
 & Exp_{gesp}=1 & Mantisse=1
 \end{array}$$

$$Exp_{real} = 1 - 15 = -14$$

$$\text{Wert} = 1 \cdot 2^{-14}$$

**Half-precision:**

Vz	Exp	Mantisse	Bias = 15
15bit	5bit	10bit	

größte Zahl: 0 11110 1111111111  
 kleinste Zahl: 0 11110 1111111111

Kleinster Betrag einer Zahl > 0:

normalisierte: 0 00001 0000000000  
 denormalisierte 1 00000 0000000000

$$Exp_{gesp} = 0$$

$$Exp_{real} = -14$$

(Um Darstellungslücke zwischen normalisierten und denormalisierten Zahlen zu verwenden)

$$Zahl = 2^{-10} \cdot 2^{-14} = 2^{-24} \approx \frac{1}{1600000} = 0100000015$$

Umrechnung einer Zahl (zur Basis 10) in eine GKZ zur Basis im Computer.

Bsp:  $-4,2 \cdot 10^{-1}$

1. Vorzeichen Merken, weiter mit Betrag
2. Darstellen als Festkommazahl (FKZ)
3. Umrechnen der FKZ in die Zielbasis
4.  $Exp_{real}$  durch Stellenverschiebung der FKZ zur Basis 2 bestimmen
5.  $Exp_{gesp}$  durch Aufaddieren des Bias auf  $Exp_{real}$  berechnen
6.  $Exp_{gesp}$  in Binärsystem umrechnen und passende Stellenzahl verwenden
7. Bitmuster in entsprechender Reihenfolge notieren

$$4,2 \cdot 10^{-1}$$

$$0,42$$

$$0,42 \cdot 2 = 0,84$$

$$0,84 \cdot 2 = 1,68$$

$$0,68 \cdot 2 = 1,36$$

$$0,36 \cdot 2 = 0,72$$

$$0,72 \cdot 2 = 1,44$$


$$0,44 \cdot 2 = 0,88$$

$$0,88 \cdot 2 = 1,76$$

$$0,76 \cdot 2 = 1,52$$

$$0,52 \cdot 2 = 1,04$$

$$0,04 \cdot 2 = 0,08$$

 

**Wertecodierung:** Darstellung des Wertes in einem bestimmten Zahlensystem bzw. Umrechnung des Wertes von einem in ein anderes Zahlensystem.

**Zifferncodierung:** Umrechnung der Darstellung einer Zahl in einem SWS Ziffer für Ziffer in eine andere Darstellung

## 1.6 Beispiel für Zifferncodierung:

- Darstellung für Zahlen in Fließtext
- Umrechnung von z.B.  $b = 16$  zu  $b = 2$  über Umrechnungstabelle

→ Nachteil: deutlich erhöhter Speicherplatzbedarf.

### 1.6.1 Binary Coded Decimal (BCD)

⇒ Jede Dezimalziffer wird als 4bit-Wert dargestellt

#	Bitfolge	Dezimalziffer
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	} nicht definiert in BCD
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	

#### Realisierung math. Operatoren mit BCD-Zahlen:

1. per Software: Bibliotheksroutinen (z.B. Programmiersprache ABAP)
2. per Hardware: z.B. im MOS6502 (Apple II, C64, VC20, ...) oder auch in früheren Intel CPUs (8088, 8086, ... 80486)

### 1.6.2 Einschnittiger Code (Gray Code)

#### Definition 3: Einstelliger Zahlencode

Ein einstelliger Zahlencode ist ein Zahlencode bei dem sich zwei aufeinanderfolgende Zahlen um nur eine Stelle ändert.

#	Binär	Graycode
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

#### Bildungsregel

1. von rechts nach links wird genau eine Ziffer verändert;  
falls das neue Bitmuster bereits verwendet wird, probieren wir die nächste Ziffer.  
Falls ein neues Bitmuster entsteht, ist das der nächste Zahlenwert.
2. Erweiterte Schreibweise: Die bisherigen Bitmuster werden in umgekehrter Reihenfolge notiert; bei dem alten Bitmuster wird eine „0“, beim anderen eine „1“ vorangestellt.

#### Bewertung

- ⊕ einschnittig
- ⊕ mit  $n$  Stellen sind  $2^n$  Zahlenwerte darstellbar
- ⊖ schwierige Wertebestimmung
- ⊖ quasi unmöglich damit zu rechnen

⇒ Verwendung nicht grundsätzlich zur Zahlendarstellung im Computer, sondern nur zur Zahlenübertragung von fortlaufenden Zahlenwerten über parallele Schnittstellen.

Graycode ist weder Abzähl- noch Stellenwertsystem. Es ist eine ganz andere Wertecodierung.<sup>6</sup>

## 1.7 Signalcodierung

### Definition 4: Signalcodierung

Darstellung von abstrakten Informationen als Signalfolge.  
Signal: physisch messbare Größe.

#### 1.7.1 mögliche Signalformen

- elektrisch  
Spannung, Stromstärke, elektromagnetische Wellen, Ladung
- optisch  
Helligkeit, Farbe
- akustisch Lautstärke, Tonhöhe
- Druck hydraulisch, pneumatisch

#### in der Computertechnik relevant:

optisch  $\Rightarrow$  für netzwerkschnittstellen

elektrisch  $\Rightarrow$  insbesondere in der Digitaltechnik

**vor allem:** Spannung (evtl. auch Stromstärke)

$\Rightarrow$  eher kleinere Spannungspegel in der Digitaltechnik

#### Strom Vs. Spannung

 


Abbildung 3: Schaltplan mit Spannungsquelle und Glühbirne

Spannung: Verringert sich beim E durch Spannungsfall auf der Leitung, wird verändert durch Störungen von außen („Übersprechen“ elektromagnetische Einstrahlungen)

Strom: Kaum davon betroffen; Stromstärke verändert sich im geschlossenen Stromkreis nicht.

Nachteil Strom: hoher Energieaufwand, große Wärmeentwicklung  
 $\Rightarrow$  deshalb Spannung statt Strom bei den meisten Computerschnittstellen verwandt.

#### typische Spannungspegel:

$$\left. \begin{array}{l} 0 \triangleq 0V \\ 1 \triangleq 5V \end{array} \right\} \text{TTL-Pegel}$$

„Transistor-Transistor-Logic“

$\Rightarrow$  „erfunden“ um 1960 von TI (Texas Instruments)

#### große vs. kleine Spannungspegel

- ⊖ größere sind stromanfällig bei kleineren Spannungen
- ⊕ viel weniger Energieaufwand bei kleinen Spannungen, also auch weniger Wärmeentwicklung
- ⊕ weniger Störauswirkungen bei kleineren Spannungen
- ⊕ schnelleres Spannungswechseln bei kleinen Spannungshüben möglich

### 1.7.2 Umsetzung von Bitfolgen in Spannungspegelfolgen

meist getaktet, d.h. festes Zeitraster für die Bitfolge, d.h. jedes Bit braucht eine konstante, gleichlange Zeitdauer

#### 4 Verfahren (1-4) und 4 Eigenschaften(a-d)

##### 1. Non-Return-to-zero (NRZ)

Während der gesamten Schrittdauer wird der Pegel angelegt, welcher dem zu übertragenden Bitwert entspricht

##### 2. Return-to-Zero (RZ)

Jeder Schritt wird in zwei Schrittzeithälften eingeteilt. Während der ersten Hälfte wird der Pegel eingenommen, welcher den zu übertragenden Bitwert entspricht und während der zweiten Hälfte immer der „0“-Pegel.

Taktrückgewinnung (TRG) bei RZ: Bei jeder „1“ möglich, dann bei einer „1“ zu Beginn und in der Mitte der Schrittzeit ein Pegelwechsel stattfindet

##### 3. Alternate Mark Inversion (AMI)

Ähnlich NRZ mit single-ended Pegeln, d.h. „0“ wird immer mit 0V (während der gesamten Schrittzeit) übertragen, aber „1“ abwechselnd mit z.B. +5V und -5V (während der gesamten Schrittzeit)

Gleichspannungs-/stromfreiheit (GSF) bei AMI: nach jeder 2. „1“: In der Praxis ist der GS-Anteil nach der ungeraden „1“ vernachlässigbar (bei langer Übertragungszeit und vielen übertragenen „1“), also praktisch immer GSF.

TRG bei AMI: bei jeder „1“ nur bei langer Folge von „0“ keine TRG möglich

##### 4. Manchester

Bitwert wird über Spannungswechsel in der Mitte der Schrittzeit dargestellt, z.B. steigende Flanke  $\hat{=}$  „1“ und fallende Flanke  $\hat{=}$  „0“.

ggf. ist ein weiterer Spannungswechsel zu Beginn der Schrittzeit notwendig, um den nachfolgenden (inhaltsführenden) Spannungswechsel durchführen zu können.

TRG bei Manchester: bei jedem Schritt möglich, da immer Regelwechsel in der Mitte der Schrittzeit.

GSF bei Manchester: immer, da sich die Pegel in erster und zweiter Schrittzeithälfte gegenseitig ausgleichen

Störsicherheit (SSH) bei Manchester: optimal, da „nur“ 2 Pegel

##### a) TRG

Möglichkeit, nur aus dem übertragenen Datensignal eine Resynchronisierung beim Empfänger auf den Takt des Senders zu machen

##### b) GSF

Motivation: Einsparung der Masseleitung. Im zeitlichen Mittel liegen auf der Signalleitung 0V an.

Ziel: Anhand des mittleren Signalpegels soll der Massepegel „errechnet“ werden.

-Vermeidung einer Potentialverschiebung beim E.

-Pseudoargument: keine Energieübertragung vom S zum E.

Grundvoraussetzung: symmetrische Pegel statt single-ended.

z.B.  $1V \hat{=}$  +5V und  $0 \hat{=}$  -5V

dann: GSF bei NRZ: falls  $\# „0“ = \# „1“$  (bzw. „1“ und „0“ im Datenstrom gleichverteilt)

Bei den meisten Anwendungs-, Zeichen- und Zahlencodierungen kann keine Gleichverteilung angenommen werden. Ausnahme: Verschlüsselung und Kompression.

##### c) SSH

(Un-)Anfälligkeit eines Verfahrens ggü. Störungen, welche durch Spannungsschwankungen auf der Leitung verursacht werden.

$\Rightarrow$  direkt abhängig von der Anzahl der verwendeten Pegel, welche auf einen vorgegebenen Potentialbereich verteilt werden müssen (und so natürlich auch beim Empfänger voneinander unterschieden werden müssen)

SSH bei AMI: schlecht, da 3 Pegel

SSH bei NRZ und RZ: gut, da „nur“ 2 Pegel (und weniger Pegel geht nicht ☺)

##### d) Bandbreitenbedarf, bandbreitenbegrenzte Übertragungskanäle

**Bandbreitenbedarf (BBB):** notwendige Bandbreite für ein bestimmtes Signalcodierungsverfahren bei einer bestimmten vorgegebenen Schrittrate

**BBB bei Non-Return-to-zero:** halbe Schrittrate, d.h. optimal H. Nyquist (max Frequenz bei „010101...“)

**BBB bei Return-to-Zero:** Schrittrate, d.h. doppelt so viel wie nötig. (max Frequenz bei „000000...“, oder „111111...“)

**BBB bei Alternate Mark Inversion:** halbe Schrittrate (max Frequenz bei „111111...“)

**BBB bei Manchester:** Schrittrate (max Frequenz bei „000000...“ oder „111111“)

### Definition 5: Nyquist-Theorem

Über einen Übertragungskanal mit beschränkter Bandbreite kann maximal mit der Schrittrate übertragen werden, welche der doppelten Bandbreite entspricht.

 


Abbildung 4: Pegelgraphen der einzelnen Verfahren

	TRG	GSF symm. Pegel als Grundvoraussetzung	SSH abhängig von Anzahl Pegel	BBB abhängig von Schrittrate
NRZ	bei „01“ und „10“ ⊖⊖	#„1“ = # „0“ (1 und 0 gleichverteilt) ⊖	2 ⊕	halbe ⊕
RZ	bei jeder „1“ ⊖	symm. Pegel & nur „1“, single ended & nur „0“, #1 = #0 und umgekehrt ⊖⊖	2 ⊕	ganze ⊖
AMI	bei jeder „1“ ⊖	nach jeder zweiten „1“, in der Praxis „immer“ ⊕	3 ⊖	halbe ⊕
Manch.	immer ⊕	immer ⊕⊕	2 ⊕	ganze ⊖

**Einsatz:**

- NRZ für interne Schnittstellen, bei denen der Verzicht auf Takt- oder Masseleitung nicht relevant ist
- Manchester gerne für Netzwerkschnittstellen (z.B. Ethernet) um auf Takt- und Masseleitung verzichten zu können

### 1.7.3 3 Verfahren zur sicheren Taktrückgewinnung:

#### 1. Startbitsequenz

Vor  $n$  Nutzdatenbit wird eine Startbitsequenz gestellt, welche sichere TRG ermöglicht. z.B. bei NRZ: „01“ oder „10“.  $n$  ist abhängig von der Genauigkeit der Uhren.

**Nachteil:** relativ großer Overhead, effektive Nutzdatenrate deutlich kleiner als die Schrittrate.

Im Beispiel: Nutzdatenrate =  $\frac{n}{n+2} \cdot \text{Schrittweite}$

Bsp: bei RZ oder AMI reicht ein einfaches „1“-Startbit. (Keine „Sequenz“, weniger Overhead)

**Anwendung:** z.B. serielle Schnittstelle RS232

#### 2. Bitstuffing („Bitstopfen“)

Nach jeweils  $n$  gleichen direkt aufeinanderfolgenden Bitwerten wird ein Bit mit dem eingesetzten Bitwert eingefügt.

z.B.  $n=3$ :

0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	3	↑	1	2	3	↑	1	1	2	3	↑
				0			1			0			0	

**Hinweis:** Der Empfänger schaut nach  $n$  gleichen Bitwerten den nächsten Bitwert an. Bei entgegengesetztem Bitwert wird dieses „Stopfbit“ entfernt. Bei gleichem Bitwert wird ein Fehler nach oben gemeldet.

**Vor-/Nachteile:** Overhead bei NRZ im schlimmsten Fall nur halb so groß wie bei der Startbitsequenz (nur eine statt zwei Schrittzzeiten pro  $n$  Nutzdatenbit) und im besten Fall gar kein Overhead!

**Bei RZ:** nur nach  $n$  „0“ wird eine „1“ eingefügt, d.h. weniger Overhead als bei NRZ und Bitstuffing. Verfahren ist komplex und deshalb „teuer“ und „fehleranfällig“. Nutzdatenrate ist nicht konstant abhängig von Schrittrate, sondern sie variiert abhängig von den zu übermittelnden Nutzdaten (Overhead ist variabel)  $\Rightarrow$  schlecht für Anwendungen mit konstanter Nutzdatenrate (z.B. PCM-kodiertes Audio)

**Anwendung:** HDLC<sup>2</sup>, ISDN (um Bitmuster des Frame-Delimiters „01111110“ auszuschließen  $\Rightarrow$  nach fünf „1“ wird eine Stopf-„0“ eingeschoben)

#### 3. Blockcodierung


Ein Block von  $n$  Nutzdatenbit wird als Block von  $(n + i)$  zu übertragende Datenbit codiert, wobei nur solche Blöcke verwendet werden, welche sichere TRG ermöglichen.

**Nachteil:** konstant großer Overhead

**Vorteil:** ggf. sind weitere positive Eigenschaften erzielbar durch geeignete Auswahl der zu verwendenden Datenblöcke bei der Übertragung (vgl. 8B10B-Codierung und GSF!)

**Anwendung:** z.B. ISDN und viele andere

 Ganggenauigkeit der Uhren und Anzahl der Schritte ohne Resynchronisierung:



Der Pegel wird beim Empfang in der Mitte der angenommenen Schrittzzeit abgetastet.

$\Rightarrow$  Die erlaubte Abweichung der Uhr bei  $E$  von der Uhr bei  $S$  ist (weniger als) eine halbe Schrittzzeit. Da sowohl  $S$ - als auch  $E$ -Uhr eine Ganggenauigkeit aufweisen können, darf jede Uhr um maximal 25% einer Schrittzzeit abweichen.

Bsp: Bei 5% spezifischer Ganggenauigkeit wären 5 Schritte „zu viel“

<sup>2</sup>High-Level Data Link Control (Wikipedia)

## 2 Boolesche Algebra

(angelehnt an das Skript von Burkhard Stiller an der Uni Zürich „Info3 Modul Schaltnetze“)

Benannt nach irischem (?) Mathematiker George Boole (1815-1864)

Rechensystem mit bestimmten Regeln:

- endliche Wertemenge  $W$
- zwei zweistellige Operatoren  $\otimes, \oplus$
- Abgeschlossenheit:  $\forall a, b \in W: a \otimes b \in W, a \oplus b \in W$

Es gelten die 4 huntington'schen Axiome:  $\forall a, b, c \in W$

(H1) **Kommutativgesetz**  
 $a \oplus b = b \oplus a, a \otimes b = b \otimes a$

(H2) **Distributivgesetz**  
 $a \oplus (b \otimes c) = (a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$   
 $a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c)$

(H3) **Neutrales Element:**  $\exists n, e \in IV$   
 $a \oplus n = a, a \otimes e = a$

(H4) **Inverses Element:**  $\exists \bar{a} \in IV$   
 $a \oplus \bar{a} = e, a \otimes \bar{a} = n$

Spezialfall: Schaltalgebra

Wertemenge besteht aus zwei Werten:  $IV = \{0, 1\} = \{false, true\} = \{falsch, wahr\} = \{off, on\} = \{aus, an\}$

Operatoren: statt  $\oplus$ :  $\vee, ODER, OR, (+)$   
 statt  $\otimes$ :  $\wedge, UND, AND$   
 (statt  $a \wedge b$  geht auch  $ab$ )  
 $\Rightarrow$  zweistellige Operatoren

Durch (H4) wird ein einstelliger Operator definiert:  
 $\bar{a} = \neg a$  NICHT, NOT

### 2.1 Schaltalgebra

#### 2.1.1 Huntingtonsche Axiome in der Schaltalgebra

(H1)  $a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a$

(H2)  $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$   
 $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

(H3)  $a \vee 0 = a, a \wedge 1 = a$

(H4)  $a \vee \bar{a} = 1, a \wedge \bar{a} = 0$   
 (oder:  $a \vee \neg a = 1, a \wedge \neg a = 0$ )

#### Warum Schaltalgebra?

$\Rightarrow$  Darstellung der zweistelligen Operatoren mit Schaltasten, wobei die Werte durch Schalter dargestellt wurden.



 
 
(a) ODER:  $a \vee b$ (b) UND:  $a \wedge b$ 

Abbildung 5: Darstellung zweistelliger Operatoren mit Schaltnetzen

### 2.1.2 Darstellung mit Wertetabellen

b	a	$a \vee b$	$a \wedge b$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

a	$\bar{a}$
0	1
1	0

Tabelle 2: Wahrheitstabellen für UND/ODER und Negierung

Ausdrücke der Schaltalgebra („boolsche Ausdrücke“) bestehen aus:

- ein- und zweistelligen Operatoren
- Variable (als Platzhalter für einen Wert)
- Wert
- Klammern

#### Definition 6: Eingangsbelegung

Jeder Variable wird ein konkreter Wert zugeordnet

#### Definition 7: Ausgangsbelegung

Der Wert, welcher sich bei einem boolschen Ausdruck bei einer konkreten E-Belegung ergibt, wenn man den boolschen Ausdruck „auswertet“.

Auswertung eines boolschen Ausdrucks:  $(a \wedge \neg c) \vee 1 \wedge (b \wedge c) \vee (0 \wedge d)$  (Siehe Tabelle 3)

- Festlegung der E-Belegung
- Ersetzen der Variablen durch die entsprechenden Werte
- Auswerten „von innen nach außen“

Zunächst den Teilausdruck mit der stärksten Bindungskraft, zuletzt der Teilausdruck mit der schwächsten Bindungskraft: am stärksten... *NOT*, Klammer, *AND*, *OR* ...am schwächsten

- bei gleicher Bindungskraft Auswertung von links nach rechts

#	d	c	b	a	$\neg c$	$a \wedge \neg c$	$1 \wedge (b \wedge c)$	$0 \wedge d$	$x \vee y$	f
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
15	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1

Tabelle 3: Wahrheitstabelle für  $f = (a \wedge \neg c) \vee 1 \wedge (b \wedge c) \vee (0 \wedge d)$ 

### 2.1.3 Aus den Huntington'schen axiomen abgeleitete (beweisbare Gesetze)

Assoziativgesetz	$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$
Idempotenzgesetz	$a \wedge a = a$ $a \vee a = a$
Absorptionsgesetz	$a \wedge (a \vee b) = a$ $a \vee (a \wedge b) = a$
DeMorgan-Gesetz	$\overline{(a \wedge b)} = \bar{a} \vee \bar{b}$ $\overline{(a \vee b)} = \bar{a} \wedge \bar{b}$

### 2.1.4 Beweismethoden

- algebraische Umformungen mit Hilfe der Axiome und bereits bewiesener Gesetze:

$$a \stackrel{!}{=} a \wedge a \text{ (Idempotenzgesetz)}$$

$$a \stackrel{H3}{=} a \wedge 1 \stackrel{H4}{=} a \wedge (a \vee \bar{a}) \stackrel{H2}{=} (a \wedge a) \vee (a \wedge \bar{a}) \stackrel{H4}{=} (a \wedge a) \vee 0 \stackrel{H3}{=} a \wedge a$$

- Wahrheitstabelle: Terme auf linker und rechter Seite müssen für alle Eingangsbelegungen dieselbe Ausgangsbelegung haben (Tabelle ??)

- spezielle Interpretation von H4:

$$\text{falls } a \vee \bar{b} = 1 \text{ und } a \wedge \bar{b} = 0, \text{ dann } a = b$$

$$a \vee (b \vee c) \stackrel{!}{=} (a \vee b) \vee c \text{ (Assoziativgesetz)}$$

#	c	b	a	$b \vee c$	$a \vee (b \vee c)$	$a \vee b$	$(a \vee b) \vee c$
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1
2	0	1	0	1	1	1	1
3	0	1	1	1	1	1	1
4	1	0	0	1	1	0	1
5	1	0	1	1	1	1	1
6	1	1	0	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1

$\uparrow$   
gleiche Ausgangsbelegungen  
 $\uparrow$

Tabelle 4: Beweis anhand einer Wahrheitstabelle

$$\overline{a \wedge b} \stackrel{!}{=} \bar{a} \vee \bar{b}$$



$n = 0$	$f_0() = 0$	„Nullfunktion“
	$f_1() = 1$	„Einsfunktion“
$\Rightarrow$ (nur) 2 verschiedene Funktionen abhängig von 0 Variablen!		
$n = 1$	$f_0(a) = 0$	„Nullfunktion“
	$f_1(a) = \bar{a}$	„Negation“
	$f_2(a) = a$	„Identität“
	$f_3(a) = 1$	„Einsfunktion“
$\Rightarrow$ genau 4 verschiedene Funktionen abhängig von 1 Variablen!		

Tabelle 5: Funktionen abhängig von Ausgangsvariablen ( $n = 0 \dots 1$ )**Anzahl verschiedener Funktionen?**Anzahl Zeilen in der Wertetabelle:  $2^n$ Anzahl verschiedener Wertetabellen:  $2^{2^n} \Rightarrow$  Anzahl der Funktionen abhängig von Eingangsvariablen.

n	$2^n$	$2^{2^n}$
0	1	2
1	2	4
2	4	16
4	16	65536
5	32	$\approx 4$ Mrd
6	64	$\approx 16$ Trio $\approx 1.000.000.000.000.000.000$

$$2^{10} = 1024$$

$$\approx 1000$$

b	a	$f_0$	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$f_4$	$f_5$	$f_6$	$f_7$	$f_8$	$f_9$	$f_{10}$	$f_{11}$	$f_{12}$	$f_{13}$	$f_{14}$	$f_{15}$
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
$f(a, b) =$		0	$a \vee b$	$a \Rightarrow b$	$\bar{b}$	$b \Rightarrow a$	$\bar{a}$	$a \Leftrightarrow b$	$a \wedge b$	$a \wedge \bar{b}$	$a \Leftrightarrow b$	$a$	$b \Rightarrow b$	$b$	$a \Rightarrow b$	$a \vee b$	1
		Nullfunktion	NOR	Inhibition	Negation von $b$	Inhibition	Negation von $a$	XOR/Antivalenz	NAND	UND/AND	Äquivalenz	Identität von $a$	Implikation; aus $b$ folgt $a$	Identität von $b$	Implikation; aus $a$ folgt $b$	ODER/OR	Einsfunktion

Tabelle 6: Wahrheitstabelle boolescher Operationen

**Implikation:**  $a \Rightarrow b$  („aus  $a$  folgt  $b$ “)Aussage  $a$ : „An der DHBW KA gibt es einen Corona-Fall.“Aussage  $b$ : „An der DHBW KA finden keine Präsenzvorlesungen statt.“

#	b	a	$a \Rightarrow b$
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1

**Definition 10: Vollständige Operatorensysteme**

Ein vollständiges Operatorensystem (der Booleschen Algebra/Schaltalgebra) ist eine Menge von Operatoren, mit denen jede (Boolesche) Funktion (der Schaltalgebra) dargestellt werden kann.

Satz:	$\{\wedge, \vee, \neg\}$ ist ein vollständiges Operatorensystem.
Bew.:	Definition der Booleschen/Schaltalgebra.
Satz:	$\{\wedge, \neg\}$ ist ein vollständiges Operatorensystem.
Bew.:	$a \vee b \stackrel{\text{dopp.Neg.}}{=} \overline{\overline{a \vee b}} \stackrel{\text{De Morgan}}{=} \overline{\overline{a} \wedge \overline{b}} \blacksquare$
Satz:	$\{\vee, \neg\}$ ist ein vollständiges Operatorensystem.
Bew.:	$a \wedge b \stackrel{\text{dopp.Neg.}}{=} \overline{\overline{a \wedge b}} \stackrel{\text{De Morgan}}{=} \overline{\overline{a} \vee \overline{b}} \blacksquare$
Satz:	$\overline{\wedge}$ („NAND“) ist ein vollständiges Operatorensystem.
Bew.:	anhand des vollständigen Operatorensystems $\{\vee, \neg\} \dots$
	$\neg a = \overline{a} \stackrel{\text{Id.pot.}}{=} \overline{(a \wedge a)} \stackrel{1. \text{ Hälfte}}{=} \blacksquare$
	$a \vee b \stackrel{\text{dopp.Neg.}}{=} \overline{\overline{a \vee b}} \stackrel{\text{De Morgan}}{=} \overline{\overline{a} \wedge \overline{b}} \stackrel{2. \text{ Hälfte}}{=} \overline{\overline{a} \wedge \overline{a} \wedge \overline{b} \wedge \overline{b}} \blacksquare$
Satz:	$\{\overline{\vee}\}$ („NOR“) ist ein vollständiges Operatorensystem.
Bew.:	anhand des vollständigen Operatorensystems $\{\vee, \neg\} \dots$
	$\neg a = \overline{a} \stackrel{\text{Id.pot.}}{=} \overline{(a \vee a)} \stackrel{1. \text{ Hälfte}}{=} \blacksquare$
	$a \wedge b \stackrel{\text{dopp.Neg.}}{=} \overline{\overline{a \wedge b}} \stackrel{\text{De Morgan}}{=} \overline{\overline{a} \vee \overline{b}} \stackrel{2. \text{ Hälfte}}{=} \overline{\overline{a} \vee \overline{a} \vee \overline{b} \vee \overline{b}} \blacksquare$

Tabelle 7: Sätze/Beweise über vollständige Operatorensysteme

Bsp: Speicherbausteine in „NAND“-Technologie.

### Hinweis

Funktionen können eindeutig durch die Wahrheitstabelle dargestellt werden. Die Darstellung als Funktionsterm ist dagegen nicht eindeutig.  
 $\Rightarrow$  für jede Funktion gibt es unendlich viele äquivalente Terme!

### Wir suchen einen standardisierten Funktionsterm!

Ausgangspunkt: Wertetabelle

#	c	b	a	$f(a, b, c)$	Minterm
0	0	0	0	1	$\overline{c}\overline{b}\overline{a} = (\overline{c} \wedge \overline{b}) \wedge \overline{a}$
1	0	0	1	1	$\overline{c}\overline{b}a$
2	0	1	0	0	
3	0	1	1	1	$\overline{c}ba$
4	1	0	0	0	
5	1	0	1	0	
6	1	1	0	0	
7	1	1	1	1	$cba$

$$f(a, b, c) = \overline{c}\overline{b}\overline{a} \vee \overline{c}\overline{b}a \vee \overline{c}ba \vee cba \quad \text{Disjunktive Normalform (DNF)}$$

$$g(a, b, c) = (a \wedge b) \vee (\overline{b} \wedge \overline{c}) \quad \text{Disjunktive Minimalform (DMF)}$$

$$\overline{c}\overline{b}\overline{a} \vee \overline{c}\overline{b}a \stackrel{H2}{=} (\overline{c}\overline{b}) \wedge (\overline{a} \vee a) \stackrel{H4}{=} \overline{c}\overline{b} \wedge 1 \stackrel{H3}{=} \overline{c}\overline{b}$$

- Ein Literal ist eine Variable in negierter oder nicht-negierter Form
- Ein Implikant ist eine Konjunktion von Literalen, für den gilt  $i \implies f$
- Ein Minterm ist ein Implikant, bei dem es für jede E-Variable ein Literal gibt. (Auch Vollkonjunktion genannt)

### Definition 11: Disjunktive Normalform

Die Disjunktion aller Minterme der Funktion  $f$  heißt DNF.

Satz:	Ein Minterm hat nur bei einer einzigen E-Belegung „1“ als A-Belegung, in allen anderen Fällen der E-Belegung ergibt sich „0“ als A-Belegung.
Bew.:	geschenkt (Verständnis)
Satz:	Die Disjunktive Normalform (DNF) der Funktion $f$ ist äquivalent zur Funktion $f$ .
Bew.:	Verständnis/Bildungsregel
Satz:	Die DNF ist (ausgenommen die Reihenfolge der Minterme, sowie die Reihenfolge der Literale in den Mintermen) für eine gegebene Funktion eindeutig.
Bew.:	Bildungsregel & Wertetabelle ist eindeutig.
Satz:	Zwei Implikanten einer Funktion lassen sich zu einem Implikanten zusammenfassen, falls: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sie ausgenommen ein Literal identisch sind</li> <li>• das sich unterscheidende Literal dieselbe Variable einmal in negierter und einmal in nicht-negierter Form sein muss</li> </ul>
	Der Zusammengefasste Implikant ist dann der, welcher durch Weglassen des unterschiedlichen Literals entsteht.
Bew.:	$x \wedge a \vee x \wedge \bar{a} \stackrel{H2}{=} x(a \vee \bar{a}) \stackrel{H4}{=} x1 \stackrel{H3}{=} x$ ■
Satz:	Eine Disjunktive Minimalform (DMF) enthält ausschließlich Primimplikant (PI).
Bew.:	Siehe Definition 13
Satz:	Eine DMF enthält mindestens alle Kernprimzahlen

### Definition 12: Primimplikant

Ein PI ist ein Implikant, der mit keinem anderen Implikanten zusammengefasst werden kann

### Definition 13: Kernprimimplikant

Ein Kernprimimplikant (KPI) ist ein PI, welcher mindestens eine der Ausgangsbelegung exklusiv abdeckt (bzw. bei dem mindestens ein Minterm beim Zusammenfassen ausschließlich für diesen PI verwendet wurde.)

## 2.2.2 Schaltnetze

Siehe Abschnitt 3.

## 2.2.3 KV-Diagramm

Graphische Darstellung der Ausgangsbelegung

#	a	f(a)
0	0	f(0)
1	1	f(1)

$\bar{a}$	a
f(0) <sub>0</sub>	f(1) <sub>1</sub>

Tabelle 8: KV-Diagramm mit 1 Variable

#	b	a	f(a, b)
0	0	0	f(0, 0)
1	0	1	f(0, 1)
2	1	0	f(1, 0)
3	1	1	f(1, 1)

$\bar{b}$	$\bar{a}$	a
	f(0, 0) <sub>0</sub>	f(1, 0) <sub>1</sub>
$\bar{b}$	f(0, 1) <sub>2</sub>	f(1, 1) <sub>3</sub>

Tabelle 9: KV-Diagramm mit 2 Variablen

	$\bar{a}$	$a$	$a$	$\bar{a}$
$\bar{b}$	1 <sub>0</sub>	1 <sub>1</sub>	0 <sub>5</sub>	0 <sub>4</sub>
$b$	0 <sub>2</sub>	1 <sub>3</sub>	1 <sub>7</sub>	0 <sub>6</sub>

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{\bar{c}} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_c$

$f(a, b, c)$

$\bar{c}(b)(0+1)$   
 $\bar{c}a(1+3)$   
 $ba(3+7)$

Tabelle 10: KV-Diagramm mit 3 Variablen

	$\bar{a}$	$a$	$a$	$\bar{a}$
$\bar{b}$	0	1	5	4
$b$	2	3	7	6
$\bar{b}$	10	11	15	14
$b$	8	9	13	12

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{\bar{c}} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_c$

$\left. \begin{array}{l} \bar{b} \\ b \end{array} \right\} \bar{d}$   
 $\left. \begin{array}{l} b \\ \bar{b} \end{array} \right\} d$

3:  $ab\bar{c}\bar{d}$   
1:  $\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}$   
2:  $\bar{a}b\bar{c}\bar{d}$   
7:  $ab\bar{c}\bar{d}$   
11:  $ab\bar{c}d$

3+7:  $ab\bar{d}$   
11+15:  $abd$   
3+7+11+15:  $ab$

Tabelle 11: KV-Diagramm mit 4 Variablen

PI können im KV-Diagramm gefunden werden, indem wir Bereiche von Feldern mit „1“-Belegung suchen, welche:

- maximal groß sind
- rechteckige Form haben
- eine 2er-Potenz an Feldern umfassen

Kernprimimplicanten (KPI) erkennt man daran, dass mindestens ein Feld von keinen anderen PI abgedeckt wird.

### Hinweis

Zwei benachbarte Felder unterscheiden sich immer in der Belegung genau einer Variable. Nachbarfelder von Randfeldern finden sich am gegenüberliegenden Rand.

	$\bar{a}$	$a$	$a$	$\bar{a}$
$\bar{b}$	0	1	5	4
$b$	1 <sub>2</sub>	1 <sub>3</sub>	1 <sub>7</sub>	1 <sub>6</sub>
$\bar{b}$	1 <sub>10</sub>	1 <sub>11</sub>	1 <sub>15</sub>	1 <sub>14</sub>
$b$	8	9	13	1 <sub>12</sub>

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{\bar{c}} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_c$

$\left. \begin{array}{l} \bar{b} \\ b \end{array} \right\} \bar{d}$   
 $\left. \begin{array}{l} b \\ \bar{b} \end{array} \right\} d$

2+6:  $\bar{a}b\bar{d}$     6  
2+10:  $\bar{a}b\bar{c}$     -  
11+10:  $b\bar{c}d$     11  
12:  $\bar{a}\bar{b}cd$     12  
DMF:  $\bar{a}b\bar{d} \vee b\bar{c}d \vee \bar{a}\bar{b}cd$   
6+7:  $b\bar{c}d$     7

KPI  
6  
-  
11  
12  
7

2+3+6+7:  $b\bar{d}$     6+7/KPI

2+3+10+11:  $b\bar{c}$     10+11/KPI

DMF:  $b\bar{d} \vee b\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}cd$

DMF:  $b\bar{c}d \vee \bar{a}\bar{b}cd \vee b\bar{c}d \vee \bar{a}\bar{b}d = b\bar{c}d \vee \bar{a}\bar{b}cd \vee b\bar{c}d \vee \bar{a}\bar{b}d$

⇒ Es gibt 2 DMFs für diese Funktion ⇒ DMF nicht eindeutig!

### Anmerkung:

- Eine DMF, welche nur aus KPI besteht, ist immer eindeutig.
- Wenn die KPI nicht alle „1“-Felder abdecken, benötigt man auch einfache PI für eine DMF.
- Für jedes nicht von einem KPI abgedeckte „1“-Feld gibt es immer mindestens 2 PI, welche dieses Feld abdecken. (Wenn es nur einen PI gäbe, wäre dieser PI ein KPI!)
- Falls ein PI für die DMF gebraucht wird, kann die DMF nicht eindeutig sein; sie kann aber auch eindeutig sein, falls z.B. die beiden fehlenden Feld abdeckenden PI unterschiedliche Größe haben.

	$\bar{a}$	$a$	$a$	$\bar{a}$	$\bar{a}$	$a$	$a$	$\bar{a}$
$\bar{b}$	0	1	5	4	20	21	17	16
$b$	2	3	7	6	22	23	19	18
$\bar{b}$	10	11	15	14	30	31	27	26
$b$	8	9	13	12	28	29	25	24

$\left. \begin{array}{c} \bar{b} \\ b \\ \bar{b} \\ b \end{array} \right\} \begin{array}{l} \bar{d} \\ d \end{array}$

3:  $ab\bar{c}\bar{d}\bar{e}$

19:  $ab\bar{c}\bar{d}e$  (Nachbar von 3?)  $\Rightarrow$  KV-Diagramm im 2-dimensionalen

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{\bar{c}} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_c \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{\bar{c}} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_c$

$\underbrace{\quad\quad\quad\quad\quad}_{\bar{e}} \quad \underbrace{\quad\quad\quad\quad\quad}_e$

bis 4 E-Variablen, im 3-dimensionalen bis 6 E-Variablen, ...

### 2.2.4 KxF

- Statt DxF (DNF, DMF) als Disjunktion von Konjunktionen von Literalen gibt es auch KxF (Konjunktive Normalform (KNF), Konjunktive Minimalform (KMF)) als Konjunktion von Disjunktionen von Literalen.
- Statt Feldern und Bereichen mit „1“-Belegung werden Felder und Bereiche mit „0“-Belegung beschrieben. Diese werden durch Implikate (PI, KPI, Maxterm, Volldisjunktion) statt Implikanten (...) beschrieben.
- bei einer mehrheitlichen A-Belegung von 1 ist die/eine KxF sinnvoller als eine DxF, um Transistoren (also Hardware-Aufwand) zu sparen.



### 3 Schaltnetze

Schaltnetze bestehen aus Gattern und Leitungsverbindungen. Sie sind die Darstellung von Funktionen als Graph, genauer als gerichteter Graph („Reihenfolge“!)

Gatter: Knoten  $\hat{=}$  Operatoren

Leitungsverbindungen: Kanten  $\hat{=}$  Reihenfolge

 


Abbildung 6: Symbole für die Operatoren („Gatter“) nach DIN/IEC

#### Konventionen:

- Jeder Ein- oder Ausgang eines Gatters kann durch einen nicht-ausgefüllten Kreis invertiert werden.
- Eingänge bei Gattern werden meist links (oder alternativ oben) und die Ausgänge meist rechts (oder unten) notiert. Nur in Ausnahmefällen sind Eingänge rechts oder unten bzw. Ausgänge links oder oben!
- UND- und ODER-Gatter sind auch mit mehr als zwei (mit beliebig vielen) Eingängen möglich (Abb. 7)
- „Verzweigen“ von Leistungen auf mehrere nachfolgende Gattereingänge ist möglich, in dem an der Verzweigungsstelle ein ausgefüllter Kreis gezeichnet wird
- Kreuzungen von Leitungen, die nicht miteinander verbunden sind, sind möglich. An der Kreuzungsstelle darf auch kein ausgefüllter Kreis notiert werden

 


Abbildung 7: Unterschiedliche Darstellungen einer UND-Verschaltung

Die Realisierung der DNF als Schaltnetz (Abb. 8) ist meist ungünstig, da es meist „günstigere“ (weniger Hardware-aufwändige) Schaltnetze für dieselbe Funktion gibt.

$$f(a, b, c) = \bar{c}\bar{b}\bar{a} \vee \bar{c}b\bar{a} \vee \bar{c}ba \vee cba$$

 


Abbildung 8: Realisierung der DNF als Schaltnetz

### 3.1 Aufwand

- Hardware-Aufwand
- Zeitaufwand (nicht näher behandelt)

#### 3.1.1 Hardware-Aufwand

 


Abbildung 9: ODER



Abbildung 10: UND

⇒ wir „messen“ den Hardware-Aufwand in Anzahl Transistoren.  
 Bei UND (Abb. 10) und ODER (Abb. 9) brauchen wir so viele Transistoren, wie das Gatter Eingänge hat (bei nicht negierten Ein- und Ausgängen).

 


Abbildung 11: UND negierter Ausgang

 


Abbildung 12: NPN und PNP-Transistor

⇒ negierte Eingänge durch Ersetzen der üblichen npn-Transistoren durch pnp-Transistoren  
 ⇒ auch bei negierten Eingängen reicht ein Transistor je Eingang

nMOS: Realisierung nur mit npn-Transistoren

pMOS: Realisierung nur mit pnp-Transistoren

⇒ früher gängige Realisierungstechnologien

heute: CMOS: (Complimentary Metal Oxide Semiconductor)

Realisierung jedes Eingang durch 2 Transistoren (ein npn- und ein pnp-Transistor)

jeweils ein Transistor zieht wechselweise nach oben oder nach unten

⇒ der Einfachheit halber trotzdem:

bei UND und ODER („Elementargatter“) entspricht die Anzahl der Eingänge der Anzahl dafür notwendiger Transistoren (nur zu Vergleichszwecken eingesetzt)

### 3.1.2 Schaltnetzanalyse

$$g(a, b, c) = (a \wedge b) \vee (\bar{b} \vee \bar{c})$$

 


Abbildung 13

Im Schaltnetz (Abb. ??) ist  $g$  äquivalent zu  $f$  (Abb. 8)! Für die Realisierung von  $g$  sind aber nur 6 Transistoren nötig, d.h. 10 Transistoren weniger als für  $f$ .

Wie finden wir eine weniger aufwändige Realisierung als die DNF?

#### Definition 14: Disjunktive Minimalform

Eine DMF ist eine Disjunktion von Konjunktionen von Literalen, welche die Funktion darstellt und „minimal“ ist. Minimal bedeutet, mit am wenigsten Hardware-Aufwand zu realisieren.

## 4 Schaltwerke

Verhalten: Können sich etwas merken/„speichern“

Aufbau: Rückkopplungen (von Aus- zu Eingängen) sind erlaubt

 


Abbildung 14: Beispielschaltung zur Schaltwerksanalyse

### 4.1 Schaltwerksanalyse

1. Auftrennen der Rückkopplung und „Neubenennen“ der bislang rückgekoppelten Eingänge
2. Aufstellen der Wertetabelle, wobei die vormals rückgekoppelten Eingänge zuerst (ganz links) notiert werden.
3. Notieren von stabilen und instabilen Zeilen der Wertetabelle, wobei bei den stabilen Zeilen die Belegung der rückgekoppelten Eingänge der Belegung der entsprechenden Ausgänge entspricht.
4. Bei instabilen Tabellenzeilen wird die Folgezeile notiert, indem die E-Belegung durch die entsprechende A-Belegung ersetzt wird, bis wir entweder eine stabile Zeile erreichen, oder ein Zustand zweimal vorkommt (Kreislauf!).
5. Benennen der Zustände anhand der Belegung der rückgekoppelten Eingänge
6. Aufstellen eines Zustandsübergangsdiagramms
7. Interpretation des Zustandsübergangsdiagramms, um ein „sinnvolles“, „schlüssiges“ Verhalten festzustellen.

$$y = \overline{b} \vee x' \quad x = \overline{a} \vee y'$$

#	y'	x'	b	a	y	x	
0	0	0	0	0	1	1	<del>X</del> → 12 → 0 ⚡
1	0	0	0	1	1	0	<del>X</del> → 9 ✓
2	0	0	1	0	0	1	<del>X</del> → 6 ✓
3	0	0	1	1	0	0	✓
4	0	1	0	0	0	1	✓
5	0	1	0	1	0	0	<del>X</del> → 1 → 9 ✓
6	0	1	1	0	0	1	✓
7	0	1	1	1	0	0	<del>X</del> → 3 ✓
8	1	0	0	0	1	0	✓
9	1	0	0	1	1	0	✓
10	1	0	1	0	0	0	<del>X</del> → 2 → 6 ✓
11	1	0	1	1	0	0	<del>X</del> → 3 ✓
12	1	1	0	0	0	0	<del>X</del> → 0 → 12 ⚡
13	1	1	0	1	0	0	<del>X</del> → 1 → 9 ✓
14	1	1	1	0	0	0	<del>X</del> → 2 → 6 ✓
15	1	1	1	1	0	0	<del>X</del> → 3 ✓

Tabelle 12: Wahrheitstabelle der Schaltwerksanalyse für Abbildung 14

 


Abbildung 15: Zustandsübergangsdiagramm (gerichteter Graph)

## 4.2 FlipFlops

### 4.2.1 RS-FF: Reset-Set-Flip-Flop (Abbildung 14)

1-bit-Speicherbaustein

2 Arbeitszustände: 10 gesetzt  
01 rückgesetzt

Ausgänge: Q Zustand  
Q\* invertierter Zustand

Eingänge: S Setzeingang  
R Rücksetzeingang

Verhalten: R = 0 & S = 0: Arbeitszustand bleibt erhalten

R = 0 & S = 1: FF wird gesetzt

R = 1 & S = 0: FF wird rückgesetzt


R = 1 & S = 1: verbotene Eingangsbelegung, um unerwünschten Zustand 00 nicht zu erreichen

Weitere Zustände:

00 unerwünscht, soll nicht erreicht werden, da bei E-Belegung R=S=0 ein Zustandsflimmern statt Zustand beibehalten eintritt.

11 wird nie stabil, sondern nur beim Zustandsflimmern immer nur kurzzeitig erreicht.

Schaltsymbol:

 

### Anwendung RS-FF

Lichtschalter mit 2 Tastern für An und Aus (Aus  $\hat{=}$  Not-Aus)

#### 4.2.2 2. FF-Typ: D-FF („Data“)

Nur einen D-Eingang über den das FF sowohl gesetzt als auch rückgesetzt werden kann. (bei D=1: FF wird gesetzt, bei D=0 FF wird rückgesetzt)

 


Abbildung 16: Ersatzschaltbild D-FlipFlop

⇒ Wir brauchen einen Takt!

#### Definition 15: Taktsteuerung

Die Schaltung übernimmt die E-Belegung/ändert die A-Belegung nur bei aktivem Takt. Bei inaktivem Takt hat die E-Belegung keine Auswirkung auf die A-Belegung/die A-Belegung ändert sich nicht.

#### Hinweis

Ein Schaltnetz mit Taktsteuerung wird zum Schaltwerk, da es die A-Belegung und/oder E-Belegung beim letzten aktiven Takt speichern und solange ausgeben muss, bis der Takt inaktiv ist.

### 4.3 Taktsteuerung

#### 4.3.1 Taktpegelsteuerung (TPS)

- **positive TPS:** Der Takt ist aktiv, solange der Takt den Pegel „1“ hat.
- **negative TPS:** Der Takt ist aktiv, solange der Takt den Pegel „0“ hat.

#### 4.3.2 Taktflankensteuerung (TFS)

- **positive TFS:** Der Takt ist aktiv, wenn der Takt von Pegel „0“ auf „1“ wechselt.
- **negative TFS:** Der Takt ist aktiv, wenn der Takt von Pegel „1“ auf „0“ wechselt.


 
 



Abbildung 17: Realisierung des RS-FlipFlop mit positiver TPS negativer TPS (invertierter Takt)

Abbildung 18: Schaltsymbol RS-FlipFlop mit positiver TPS **negativer TPS**

### 4.3.3 Schaltnetzanalyse

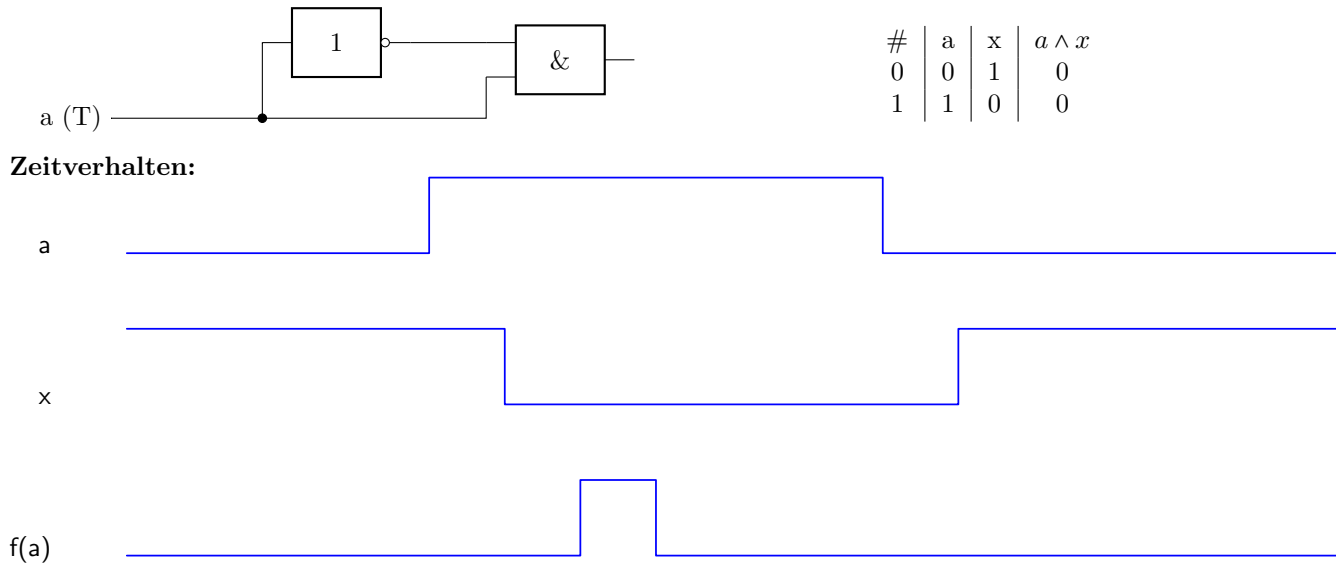

 
### 4.3.4 Realisierung RS-FF mit positiver TFS („TFS für Arme“)



⊕ sehr geringer HW-Aufwand

⊖ Problem ist das Zeitverhalten: Reicht die positive TP von T mod aus, um das nachfolgende FF zum Schalten zu bringen?

- doppelte Anzahl an „internen“ Zuständen  
Für jeden TP jeweils ein Zustand
- nur beim Wechsel von „0“- auf „1“-Zustand darf sich die A-Belegung ändern.

 Abbildung 19: Schaltsymbol RS-FF mit pos. TFS / **neg. TFS**

Damit: D-FF mit pos. TPS: (neg. TPS sowie pos. & neg. TFS entsprechend)



 


Abbildung 20: Ersatzschaltbild für ein D-FlipFlop mit Taktflankensteuerung

Schaltsymbol:

 


Abbildung 21: Schaltsymbol D-FlipFlop

**Anwendung:** manche 1bit-Speicherzellen im Computer z.B. CPU-Register, Teil des „CPU-Cache“ (insbesondere L1-Cache)  
– nicht dagegen im Hauptspeicher

## 4.4 Erneut FlipFlops

### 4.4.1 JK-FlipFlop (Jack Kilby, Jump and Kill)

Verhalten wie RS-FlipFlop, aber keine verbotene Eingangsbelegung, d.h.  $J=K=1$  ist explizit erlaubt!

 


Abbildung 22: JK-FlipFlop Ersatzschaltbild mit RS-FlipFlop

Was passiert bei  $J = K = 1$ ? Das JK-FF wechselt seinen Zustand (es „toggelt“), solange  $J = K = 1$  (also mehrfach).

#### Unterschied zu RS-FF:

Zustandswechsel tritt bei  $J = K = 1$  auf (und nicht bei  $R = S = 0$ ),

also dann, wenn ich das FF gleichzeitig setzen und rücksetzen will (was unmöglich ist), wohingegen das RS-FF dann „flimmert“, wenn es seinen Zustand (bei  $R = S = 0$ ) nicht ändern sollte!

JK-FF mit TPS: FF toggelt, solange  $J = K = T = 1$ !

JK-FF mit TFS: FF toggelt, wenn  $J = K = 1$  und akt. TF! und außerdem genau 1x! (**Achtung:** bei „TFS für Arme“ kann das nicht sichergestellt werden!)

### 4.4.2 T-FlipFlop (Toggle)

⇒ Besitzt nur einen Takteingang

⇒ Nur mit TFS, da es bei aktiver TF genau 1x toggelt.

**Realisierung:**


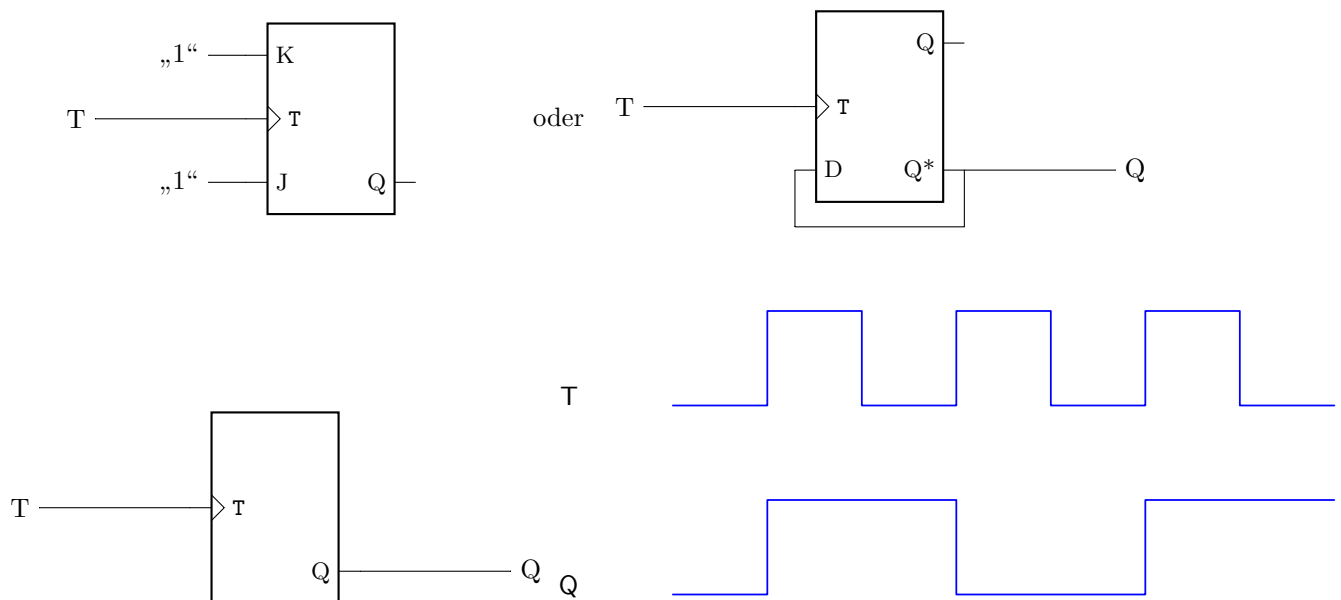


Abbildung 23: Verhalten eines T-FlipFlops


⇒ Frequenzalbieter

 ⇒ (Licht-)Schalter, welcher bei jeder Betätigung umgeschaltet wird.



⇒ Rückwärtszähler

 ⇒ Vorwärtszähler bei Invertierung zwischen  $Q$  und  $T$



XOR: bei  $direction=1$  wird das andere E-Signal invertiert

bei  $direction=0$  nicht invertiert


⇒ Zähler, der in beide Richtungen (vor- und rückwärts) zählen kann

Noch zu verbessern:

Auch bei Änderung von  $direction$  wird „gezählt“


Setz- bzw. Rücksetzmöglichkeit

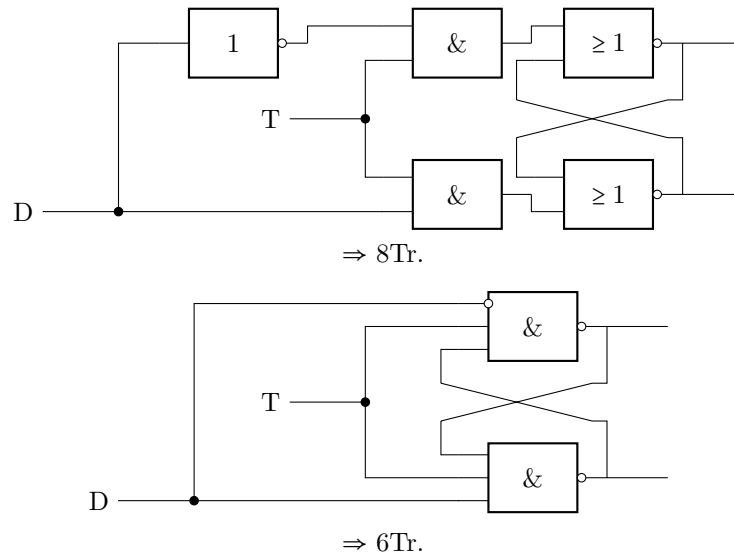Der Hardware-Aufwand für ein D-FF als 1bit-Speicher ist (zu) groß!


 
#### 4.4.3 Anderes Speicherprinzip: Kondensator Speicherladung

Kondensator „aufgeladen“: „1“  
Kondensator entladen: „0“



##### Einspeichern/schreiben:

Anlegen der Betriebsspannung für „1“

Anlegen von 0V für „0“

##### Lesen:


Betriebsspannung  $\Rightarrow$  „1“

„0V“  $\Rightarrow$  „0“

**Realisierung:** Zwei kurze Stücke „Leiterbahnen“ parallel geführt.

$\Rightarrow$  Prinzip „Plattenkondensator“

 $\Rightarrow$  Aufwand im IC entspricht etwa einem Transistor.




Nur bei  $select = 1$  wird der Kondensatorspeicher angesprochen, und zwar lesen oder schreiben wir ihn abhängig davon, ob wir die Spannung messen, oder eine Spannung anlegen!

$\Rightarrow$  HW-Aufwand: 2 Transistor-Äquivalente, also  $\frac{1}{3}$  des HW-Aufwands für ein D-FF!

##### Nachteile:

 1. Ladung geht beim Lesen verloren

$\Rightarrow$  Wieder einschreiben nach jedem Lesen nötig. „Refresh-Logik“ notwendig, d.h. für jedes gleichzeitig gelesene Bit benötigen wir zusätzlich ein D-FF.



3

2. langsame Zugriffsgeschwindigkeit beim Schreiben aufgrund Lade-/Entlade-Kurve des Kondensators
3. Lesen geht eigentlich schnell, aber ab dem zweiten Lesen muss auf das Wiedereinschreiben nach dem ersten Lesen gewartet werden  $\Rightarrow$  Zugriffsgeschwindigkeit ist auch ab dem zweiten Lesen recht langsam!
4. Aufgrund von Leckströmen verliert der Kondensator ständig (langsam/ein wenig) Ladung
  - $\Rightarrow$  auch ohne explizites Lesen muss der Kondensatorspeicher nach einiger Zeit wiederaufgefrischt werden.
  - $\Rightarrow$  zyklisches komplettes Durchlesen des gesamten Speichers führt zu einem Refresh jeder Speicherzelle
  - $\Rightarrow$  während eines laufenden Refreshzyklus dauert der Zugriff unverhältnismäßig länger als „normal“

Einsatz: „DRAM“  $\hat{=}$  Dynamic RAM  $\hat{=}$  Kondensatorspeicher

$\Rightarrow$  Hauptspeicher, L3-Cache, heutige Grafikkartenspeicher (meist)

dem gegenüber „SRAM“  $\hat{=}$  Static RAM  $\hat{=}$  D-FF-Speicher

$\Rightarrow$  CPU-Register, L1-Cache, früherer teurer Grafikkartenspeicher

<sup>3</sup>Wikipedia

## 5 Definitionsverzeichnis

1	Codierung . . . . .	3
2	Alphabet . . . . .	3
3	Einstelliger Zahlencode . . . . .	11
4	Signalcodierung . . . . .	12
5	Nyquist-Theorem . . . . .	14
6	Eingangsbelegung . . . . .	17
7	Ausgangsbelegung . . . . .	17
8	Boolsche Funktionen . . . . .	19
9	Äquivalenz . . . . .	19
10	Vollständige Operatorensysteme . . . . .	20
11	Disjunktive Normalform . . . . .	21
12	Primimplikant . . . . .	22
13	Kernprimimplikant . . . . .	22
14	Disjunktive Minimalform . . . . .	28
15	Taktsteuerung . . . . .	31

## 6 Abkürzungsverzeichnis

**SWS** Stellenwertsysteme

**FKZ** Festkommazahl

**GKZ** Gleitkommazahl

**BCD** Binary Coded Decimal

**BBB** Bandbreitenbedarf

**NRZ** Non-Return-to-zero

**RZ** Return-to-Zero

**AMI** Alternate Mark Inversion

**TRG** Taktrückgewinnung

**GSF** Gleichspannungs-/stromfreiheit

**SSH** Störsicherheit

**DNF** Disjunktive Normalform

**DMF** Disjunktive Minimalform

**KNF** Konjunktive Normalform

**KMF** Konjunktive Minimalform

**KPI** Kernprimimplikant

**PI** Primimplikant

**TFS** Taktflankensteuerung

**TPS** Taktpegelsteuerung